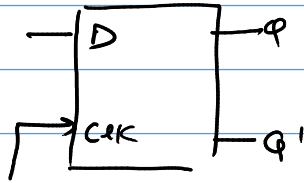


Lecture # 12

Counters

#




=>

$$\uparrow \rightarrow Q_{n+1} = D$$

$$\text{otherwise} \rightarrow Q_{n+1} = Q_n$$

#

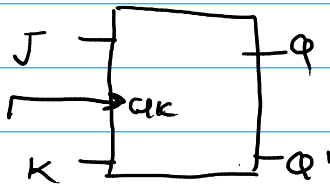


↑

→

J	K	Q_{n+1}
0	0	No Change
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

#

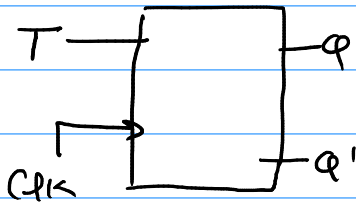

↑

T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	$\overline{Q_n}$

#

Register



7 6 5 4 3 2 1 0









1 1 0 1 1 0 1 1


↑ ↑ ↑ ↑ 1 1 1 1

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0



D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
1	1	0	1	1	0	1	1

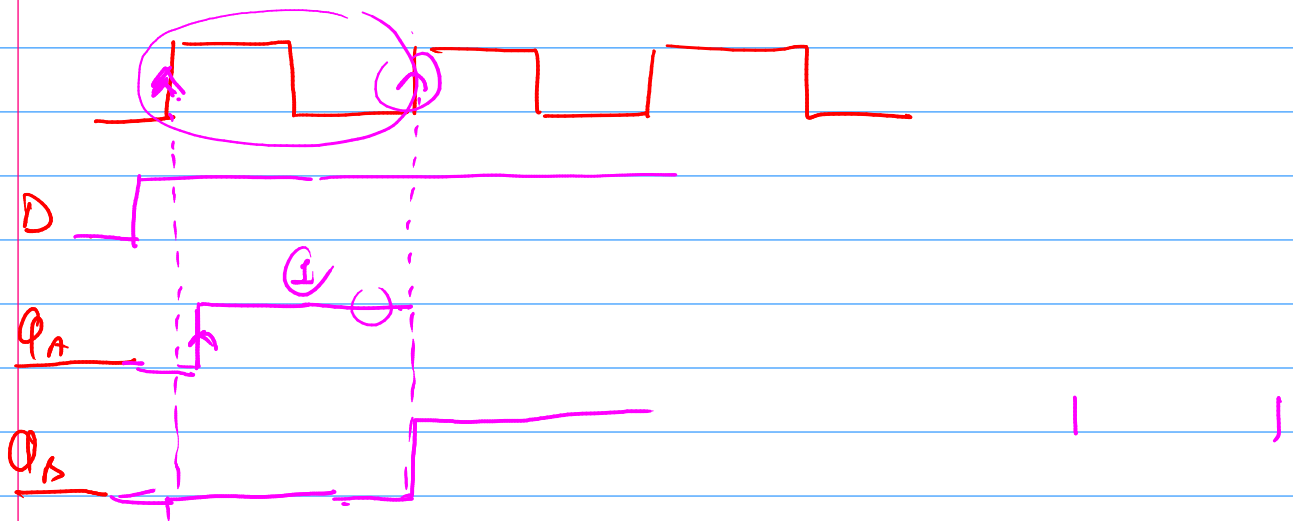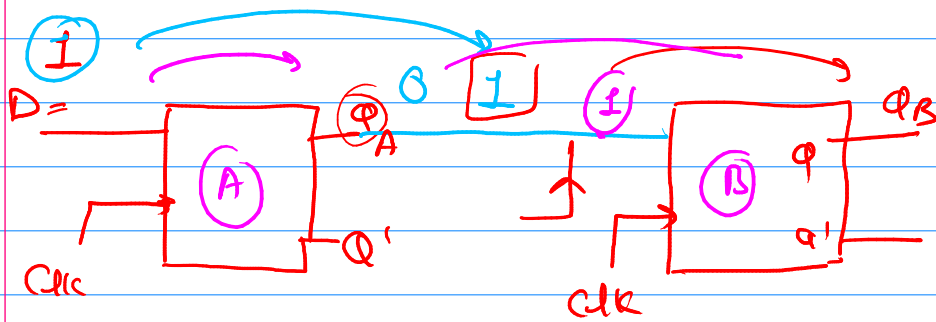

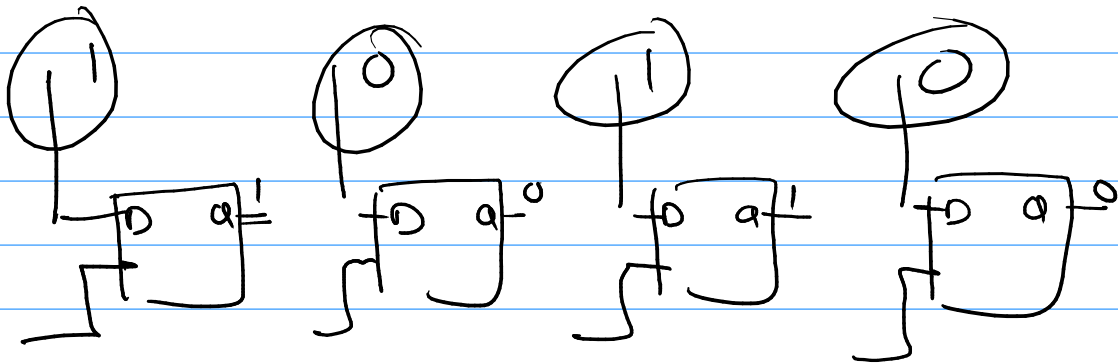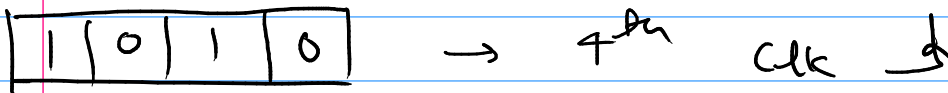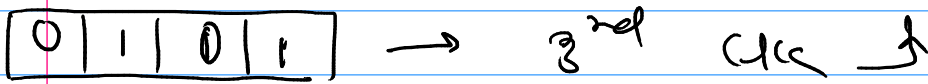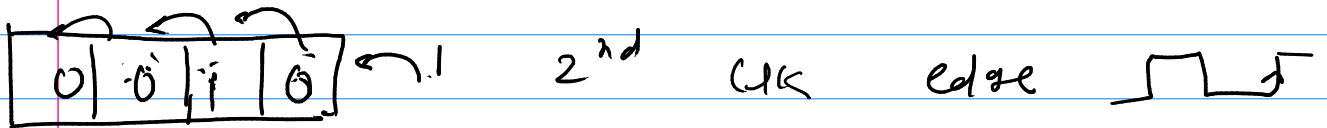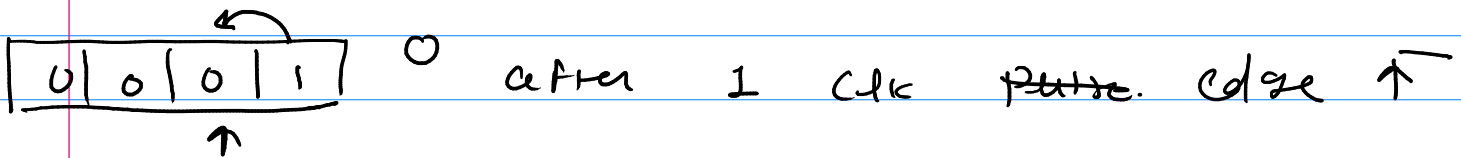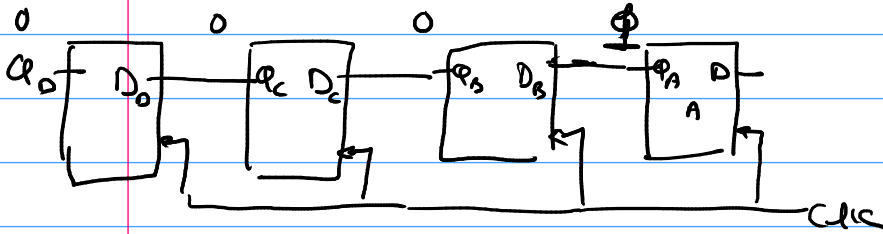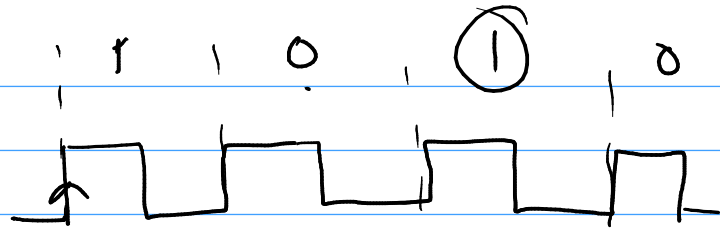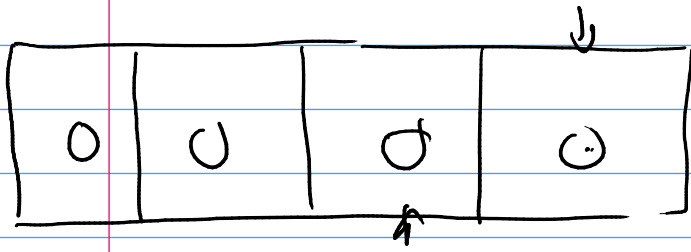


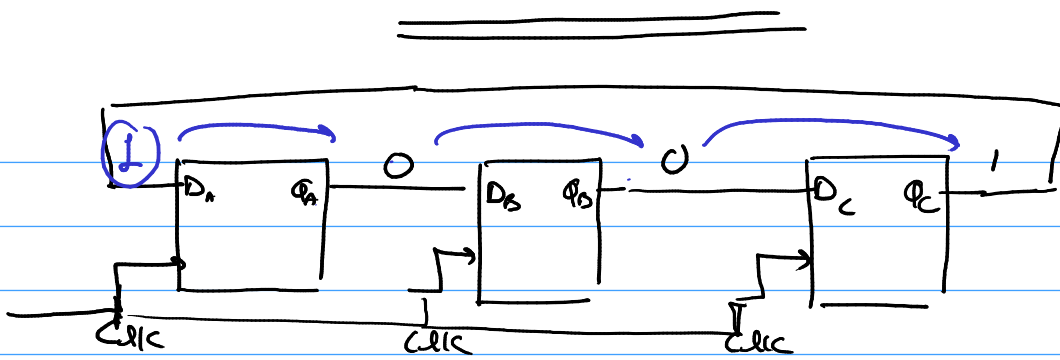


Clk $\sim f_{clk}$

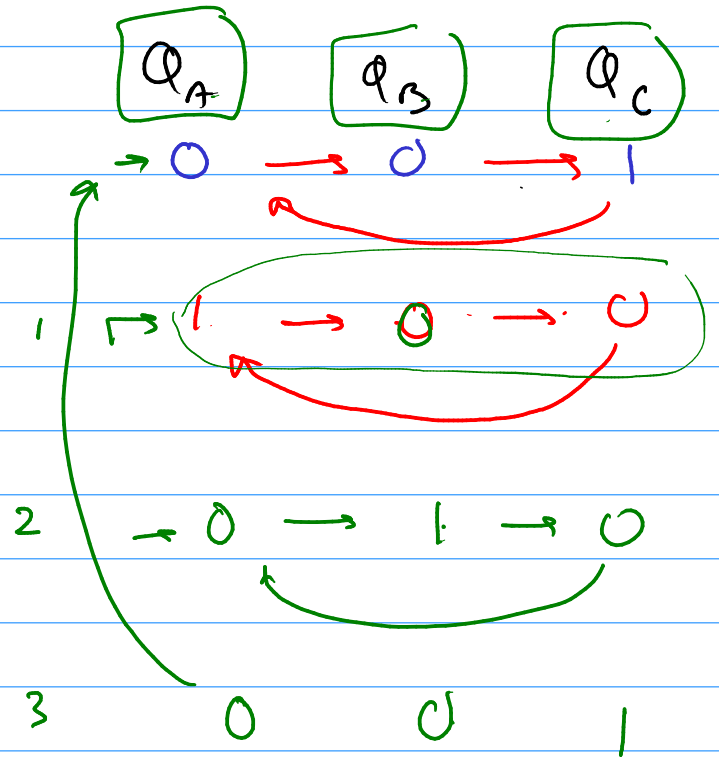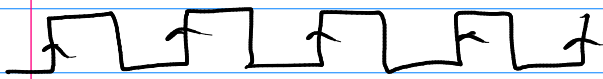

000
100
010
001

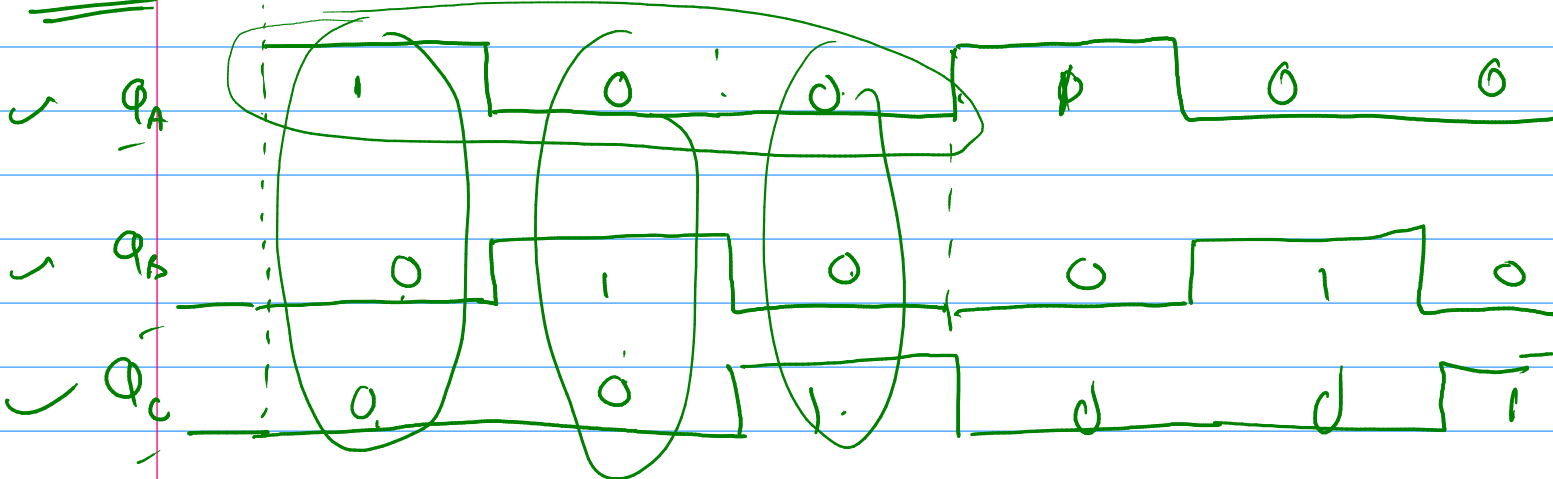


Ring Counter

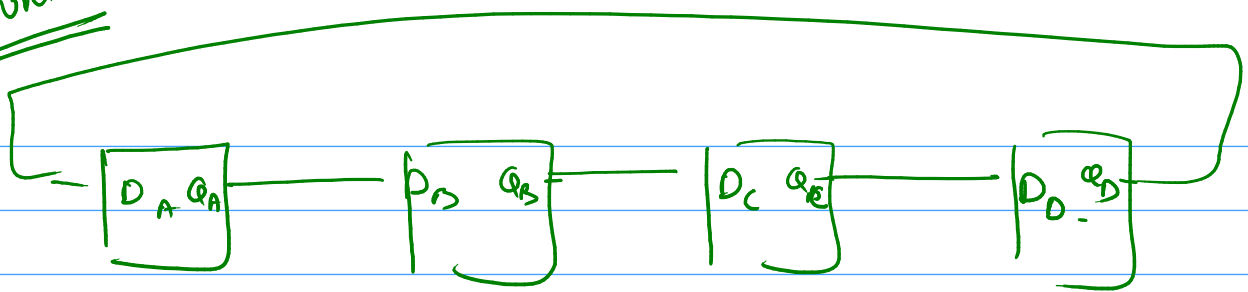

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1
1	0	0	0



Johnson Counter

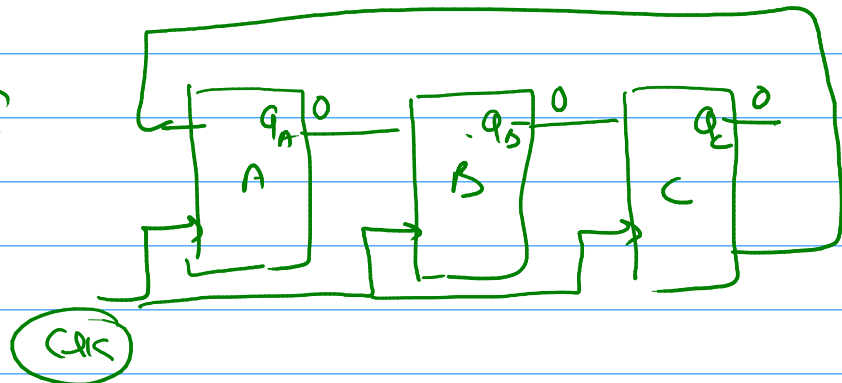

	Q_A	Q_B	Q_C
0	0	0	0
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	1
6	0	0	0

$$f_{Q_A} = \frac{f_{CLK}}{6} \Rightarrow \underline{\underline{50\% \text{ Duty cycle}}}$$



$$n \rightarrow \frac{f_{CLK}}{2n}$$

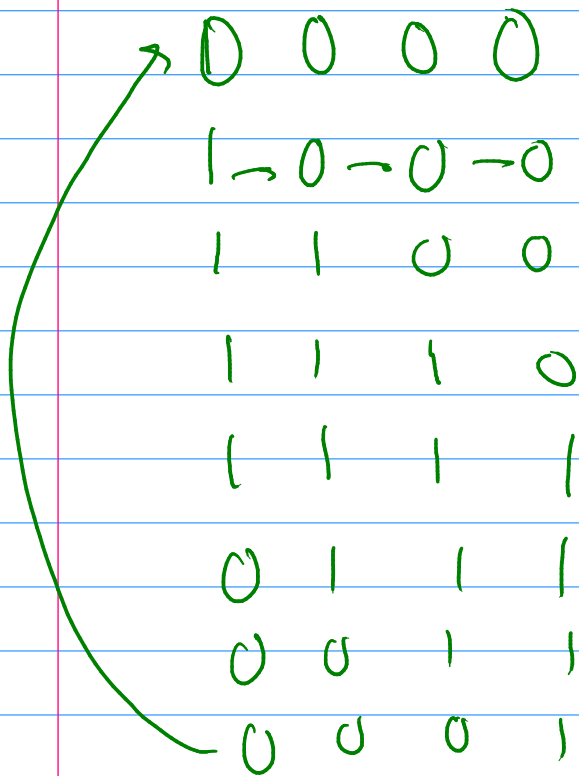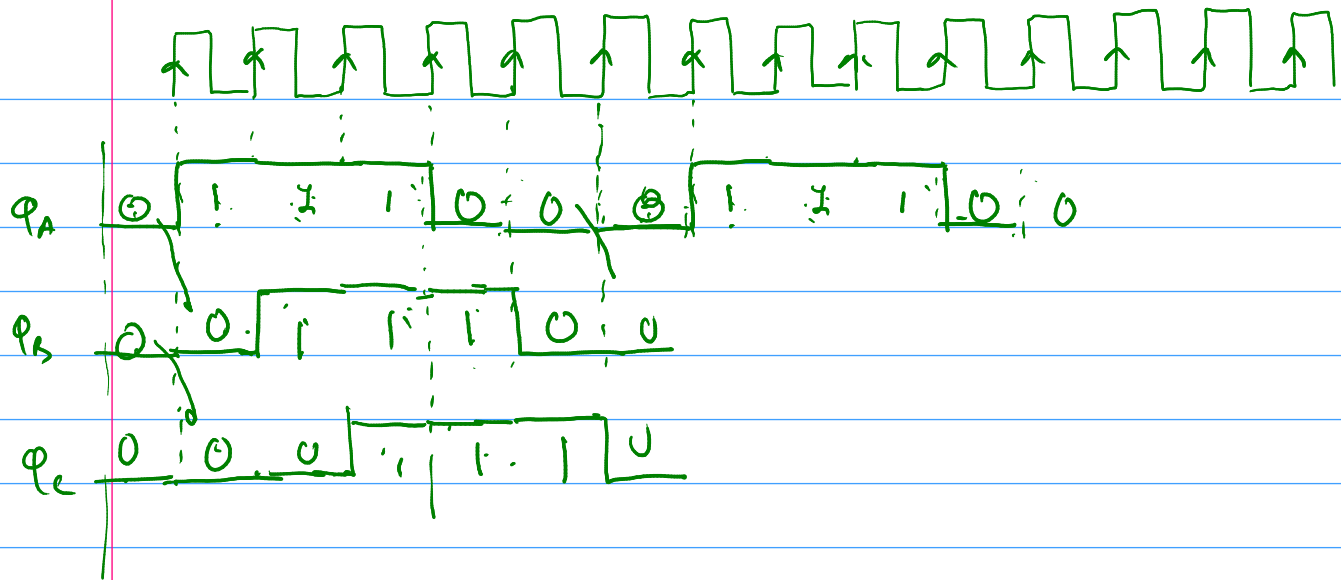





50%.

Asynch Blocks

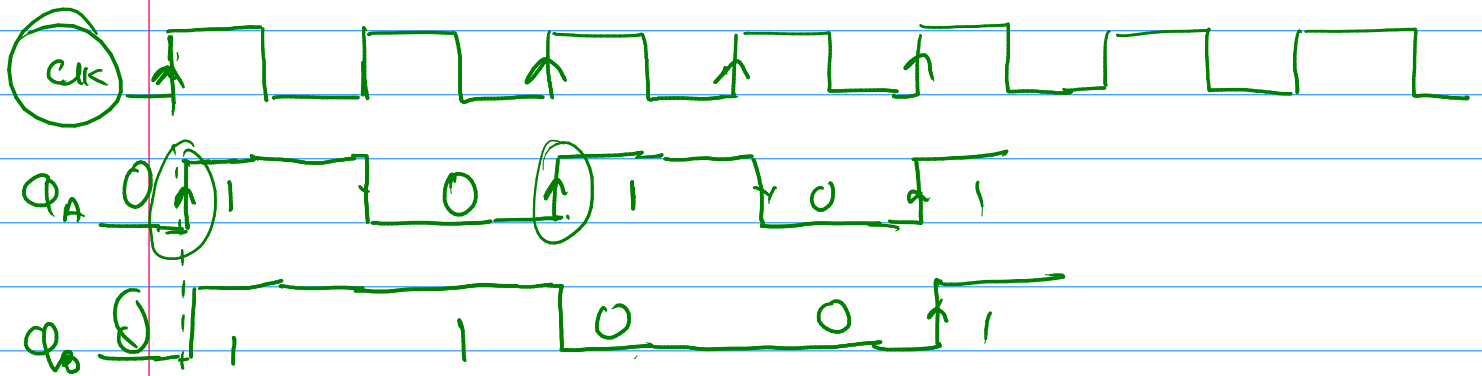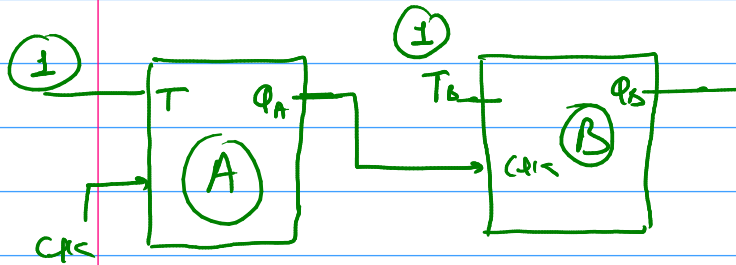001 \rightarrow 1
100 \rightarrow 4
010 \rightarrow 2
001 \rightarrow 1



Q_B	Q_A		
1	1	\rightarrow	3
1	0	\rightarrow	2
0	1	\rightarrow	1
0	0	\rightarrow	0
1	1	\rightarrow	3

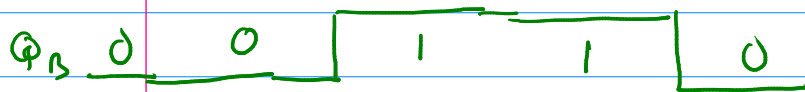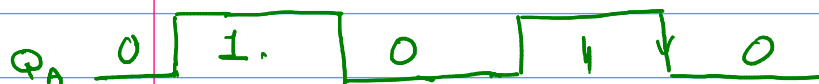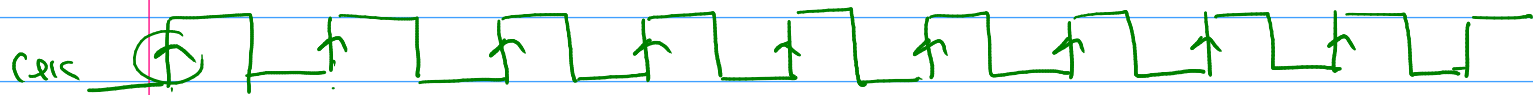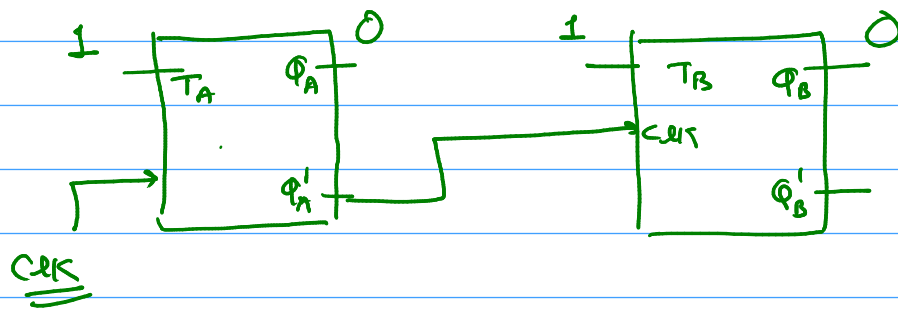

Q_B	Q_A
0	0
0	1
1	0
1	1


Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

$$Q_A = \frac{f_{CLK}}{2}$$

$$Q_B = \frac{f_{CLK}}{4}$$

$$Q_C = \frac{f_{CLK}}{8}$$

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 0

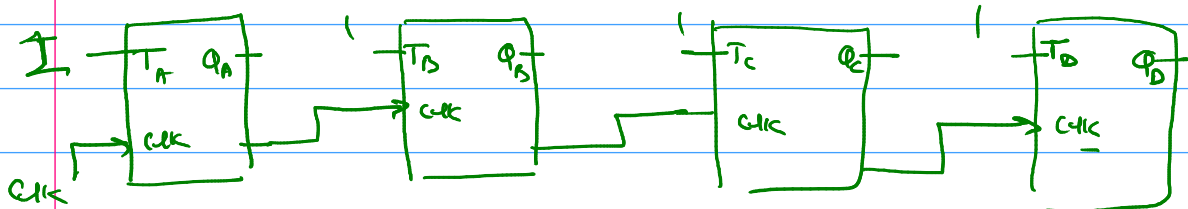

Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
1	0	1	0

$$Q_A' \cdot Q_B \cdot Q_C' \cdot Q_D = \underline{\underline{RST}}$$

#

always (clk , ~~rst~~)

if (rst == 1)

then $Q = 0$

else

if (T == 1)

then $Q = \neg Q$.

end;

→

