


Lecture # 6

#

$y = \boxed{en} = A, B$


$A = 0$

$B = 1$

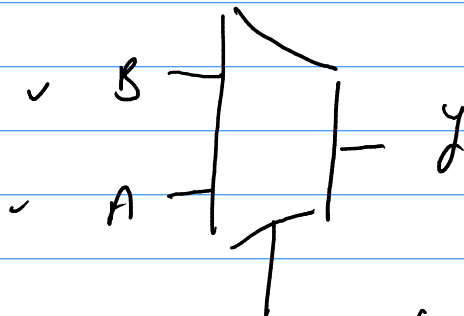

S (Select line)-

$\boxed{2}$

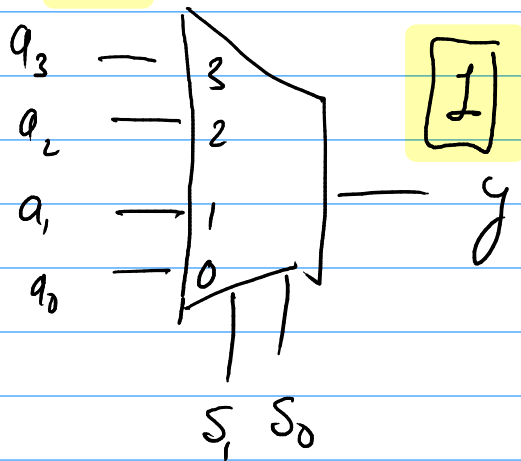

y	S_1	S_0
q_0	0	0
q_1	0	1
q_2	1	0
q_3	1	1

$\boxed{2}$

2:1


$$y = A$$

$$y = 1$$

$$\delta = 0$$

$$\delta = 1$$

$$y = S' \cdot A + S \cdot B$$

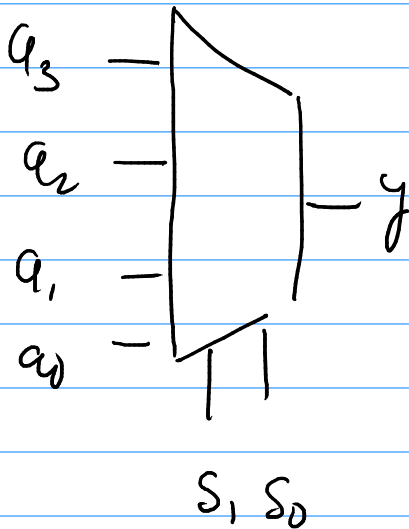

y	S_1	S_0
a_0	0	0
a_1	0	1
a_2	1	0
a_3	1	1

$$y = S_0' S_1' \cdot a_0 + S_1' S_0 \cdot a_1 + S_1 S_0' a_2 + S_1 S_0 a_3$$

Multiplexer

2:1

,

(4:1)


(2)

(2:1)


$$2^n = i/p$$

n = select lines

I = o/p

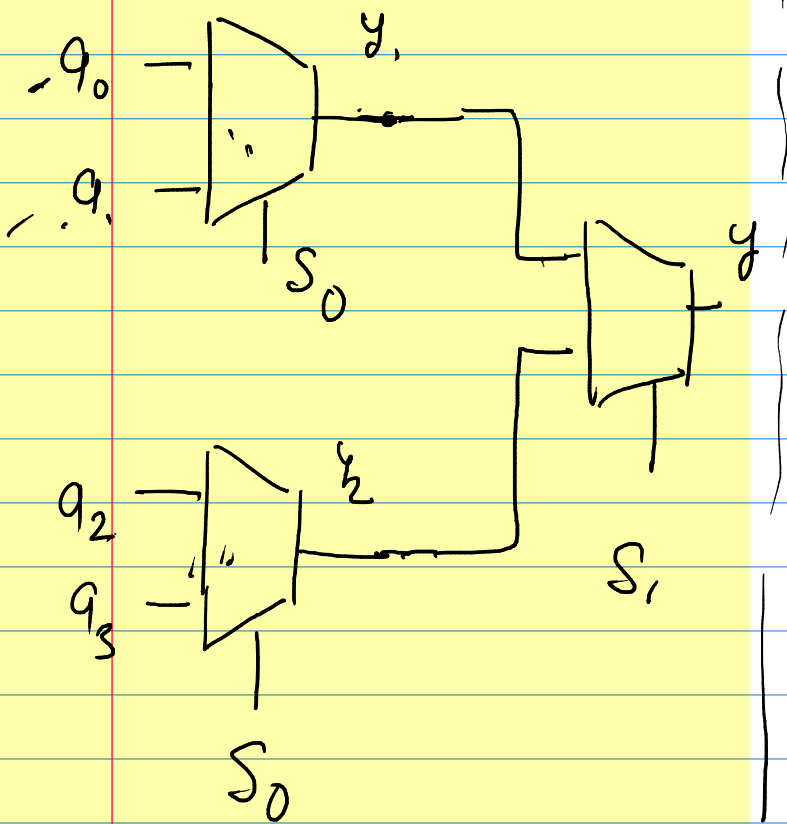

y	(<u>s₁</u>)	s ₀
q ₀	0	0
q ₁	0	1
q ₂	1	0
q ₃	1	1

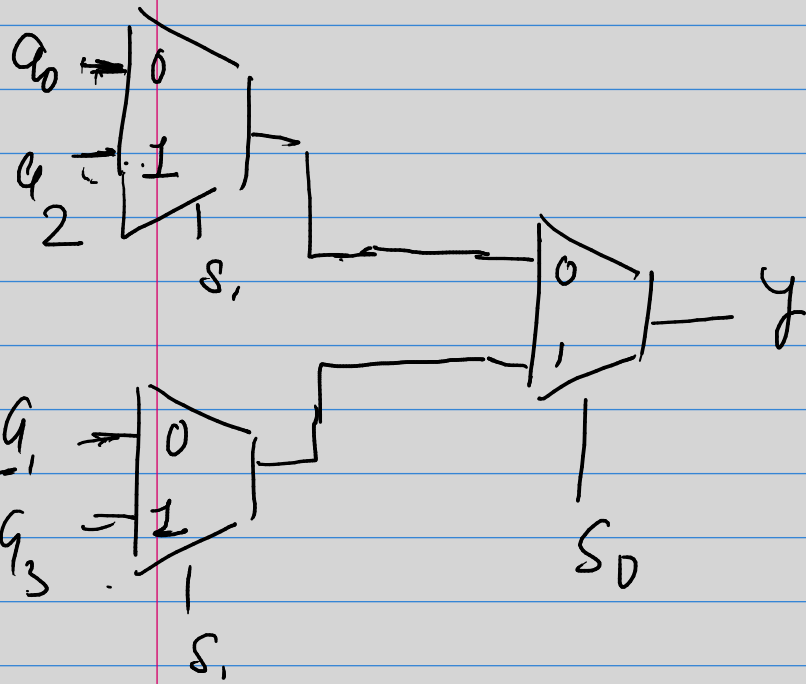


→


y	s_1	s_0
q_0	0	0
q_1	0	1
q_2	1	0
q_3	1	1

→

Q) Can you do

8:1 mux using 2:1 mux

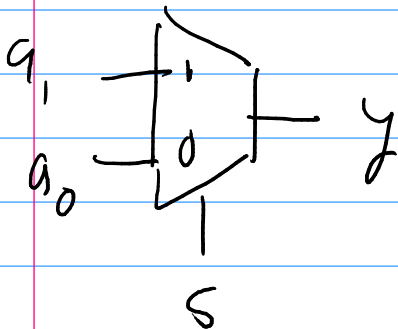

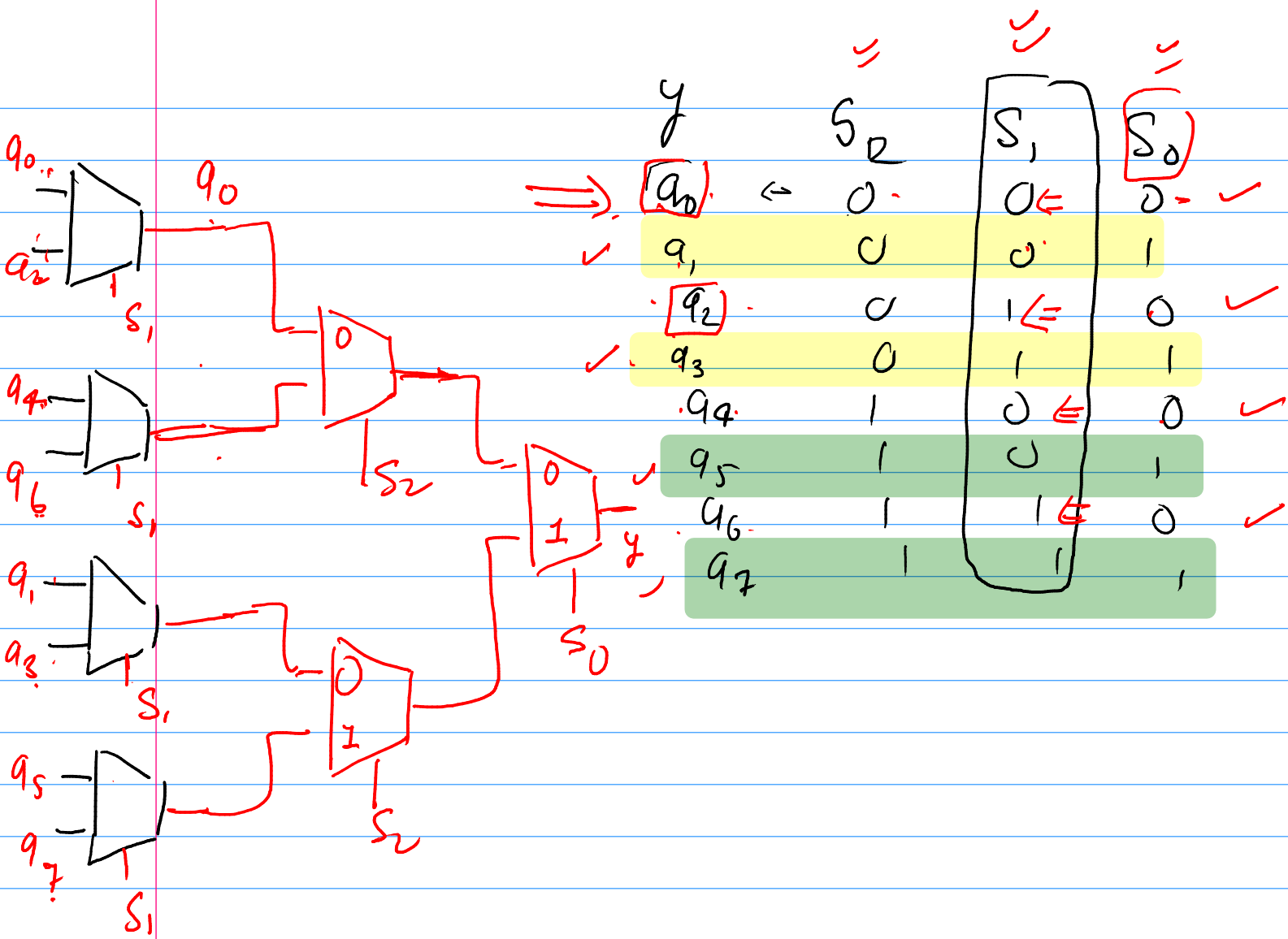


2: 1

Q: 1 Mux

$$\boxed{A \cdot B}$$


Y

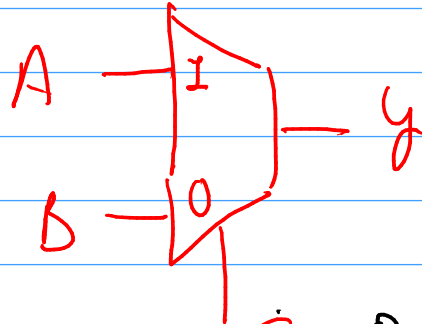

$$S = 0$$

$$Y = A \cdot S + B \cdot S'$$

$B + 0$

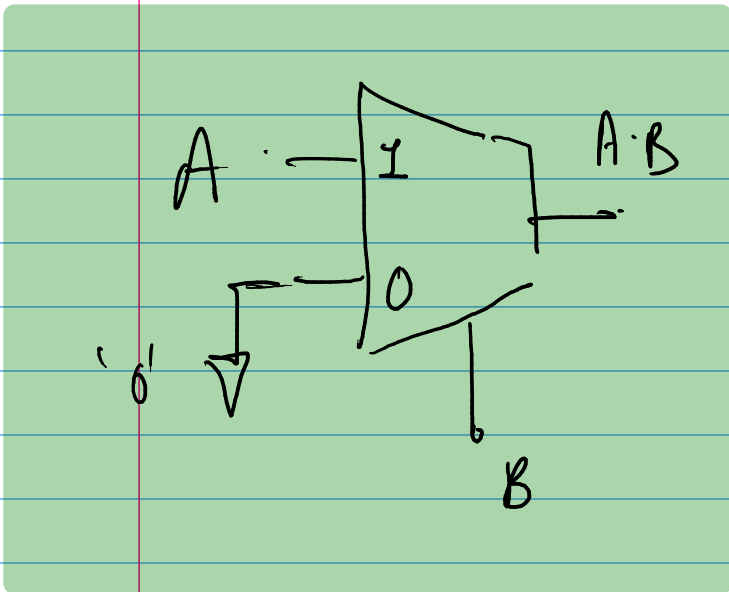

$$\boxed{aB} + b \cdot B' = Y$$

$$aB + 0$$

$$aB$$


$$AB$$

$$= \underline{\underline{AB'}} + \underline{\underline{A'B}}$$

$$Y = SA + S'B$$

$$= AB'$$

$$AB' \cdot A + A'B$$

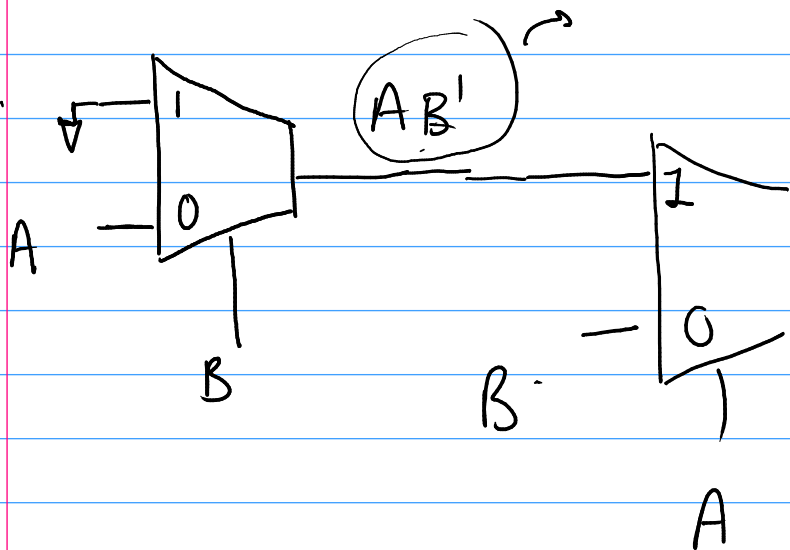


$$AB' \cdot A + A'B$$

$$= AB' + A'B$$

$$= A \oplus B$$

#

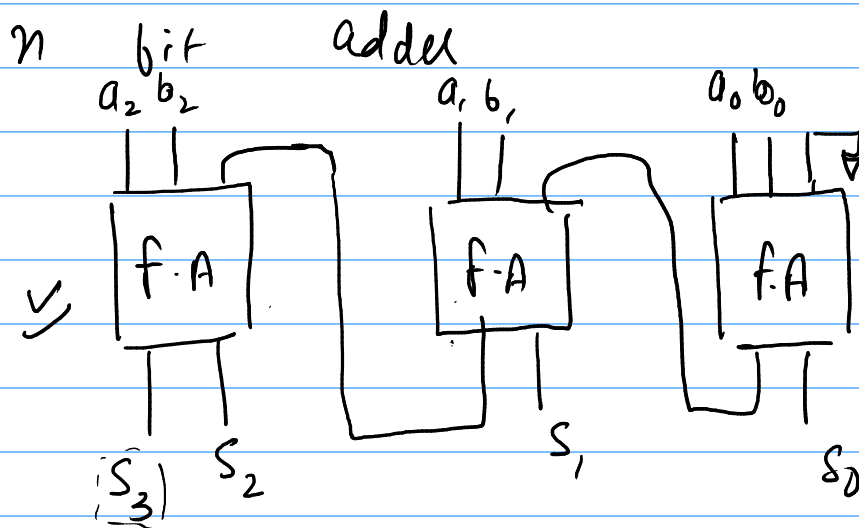

$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$C_p = AB + BC + CA$$

OL
= =>


$$A + B$$

$$AB' + B =$$

$$\Rightarrow \boxed{AB' + B \cdot B = Y}$$

$$\underline{\underline{AB' + B = Y}}$$

$$A + B = Y$$

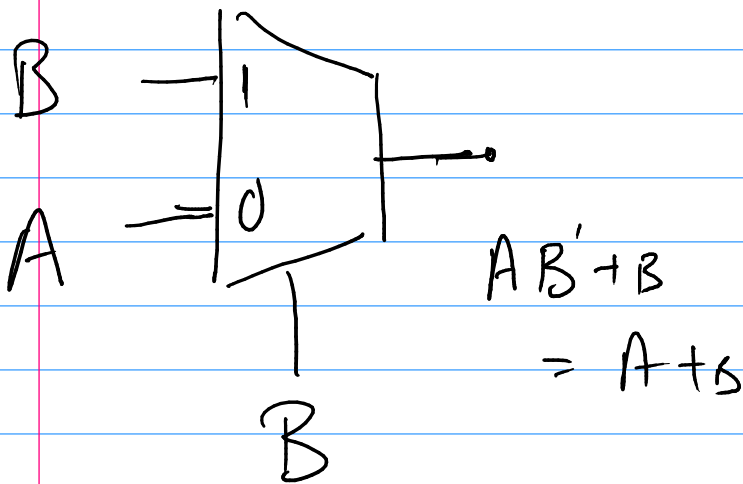

$$Y = B a_1 + B' a_0$$


$$Y = A \cdot B' + B \cdot B$$

$$\boxed{AB' + A'B}$$

$$\boxed{A'B' + AB}$$

2

$\boxed{2:1 \text{ mux}}$

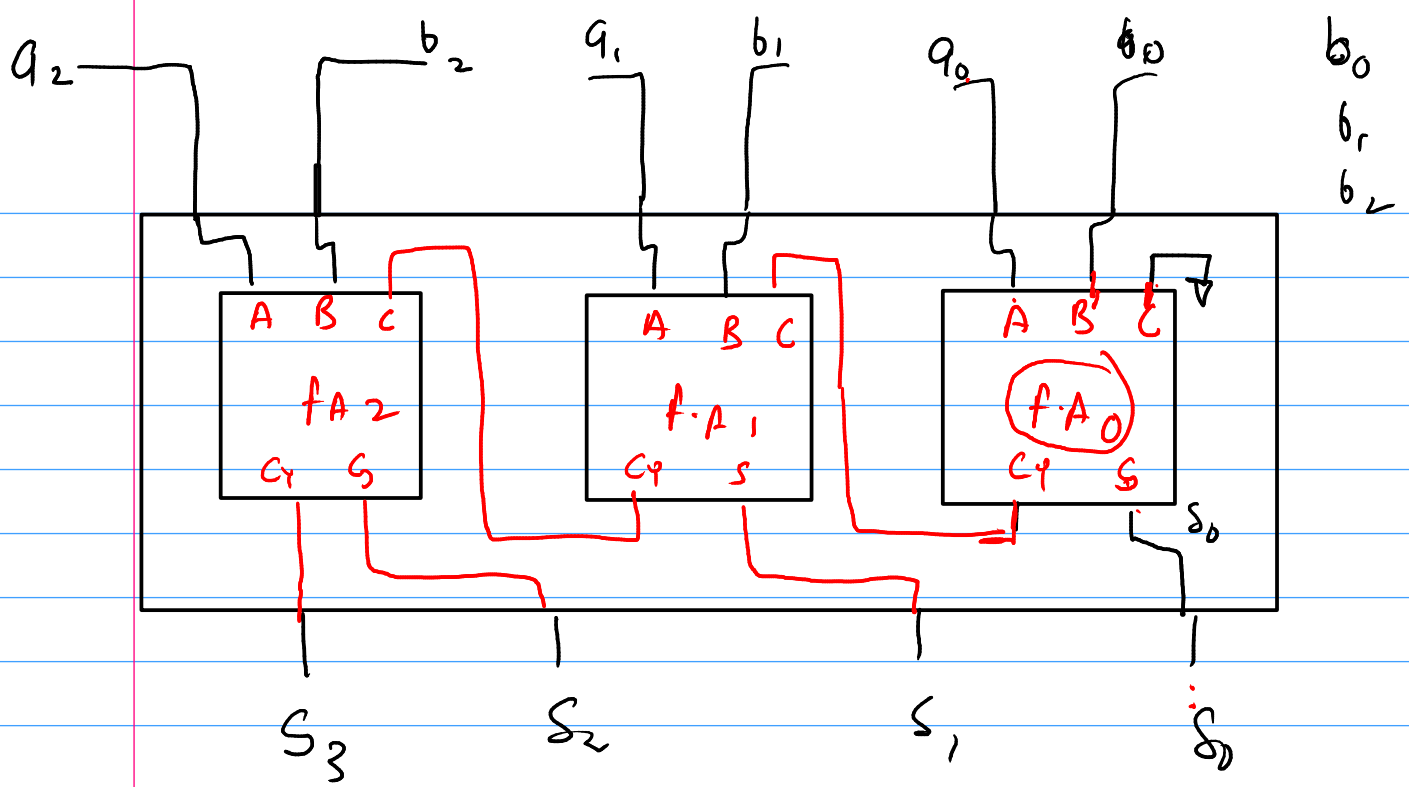

Module (A , B , C , S , Cy)

$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$Cy = AB + BC + CA$$

End module