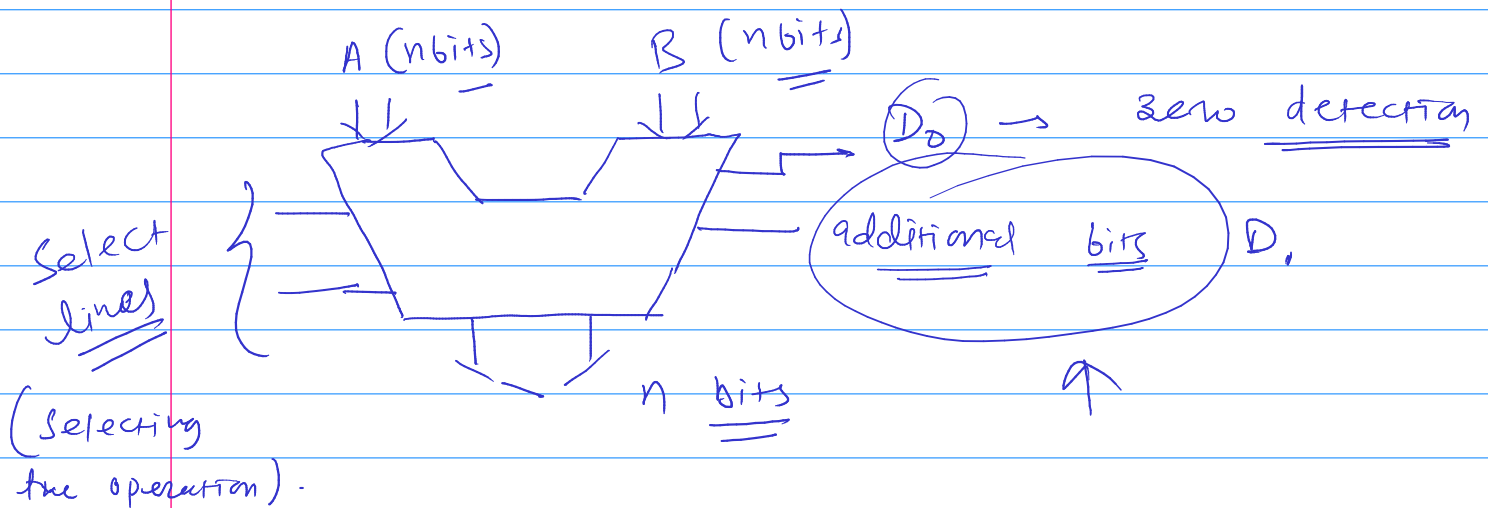


# Lecture # 17.

## # "ALU"

- # Addition  $\rightarrow$  '+'
- # Subtraction  $\rightarrow$  '-'
- # Multiplication  $\rightarrow$  '\*'
- # Shifting  $\rightarrow$  >> <<
- # Equal to or != (equal to)
- # Mod.



110  
111

State -  $S_0 \rightarrow A + B$

$S_1 \rightarrow A - B$

$S_2 \rightarrow >> A$

$S_3 \rightarrow << A$

$S_4 \rightarrow >> B$

$S_5 \Rightarrow << B$

$S_6 = A \& B$  (Bit wise operators)

$S_7 = !A$

$S_8 \Rightarrow !B$


$S_9 \Rightarrow A \parallel B$

---

#

50 MHz

$\frac{20}{1000} \text{ ns}$

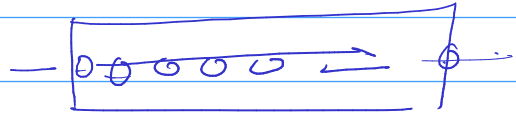

50 MHz

1 Hz

$50 \times 10^6$

① (pos edge clk)




$\begin{cases} \text{if } (i < 100) \\ i = i + 1; \end{cases}$

Else







$i = 0$

Count = ! Count.

off  
1

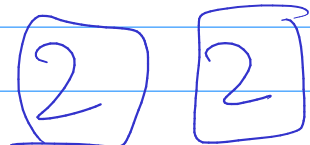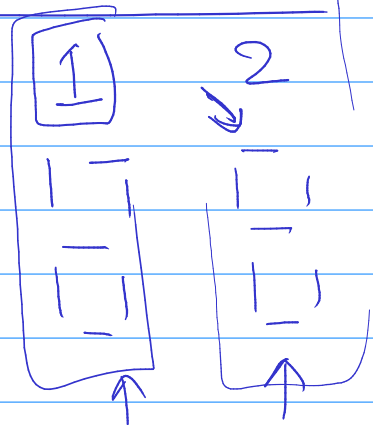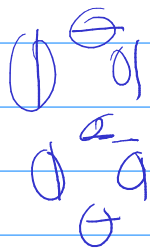


# # System Design

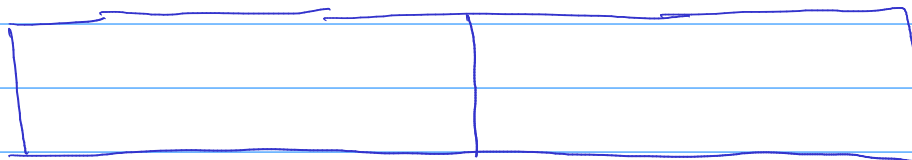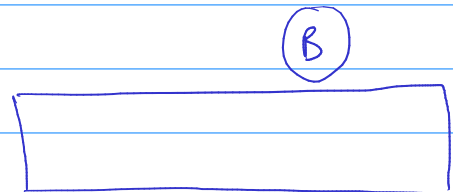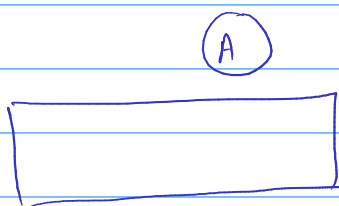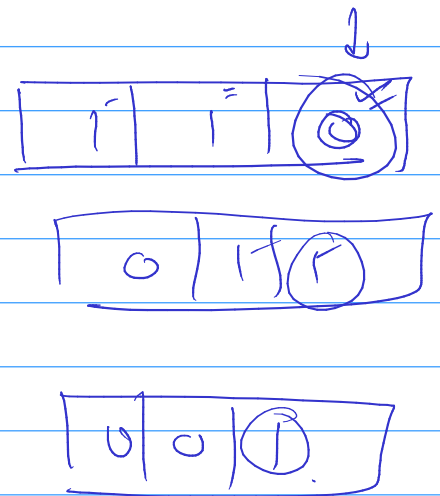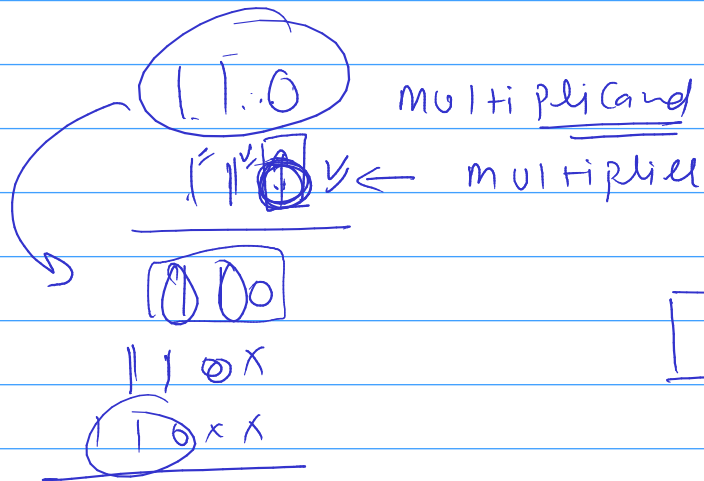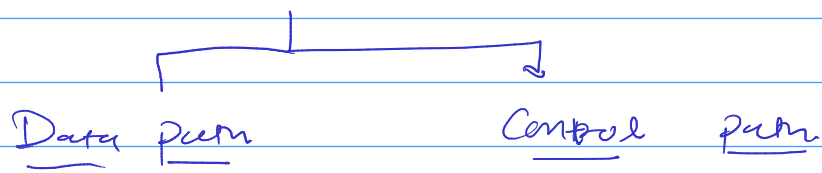



Shift register

Control  
Path

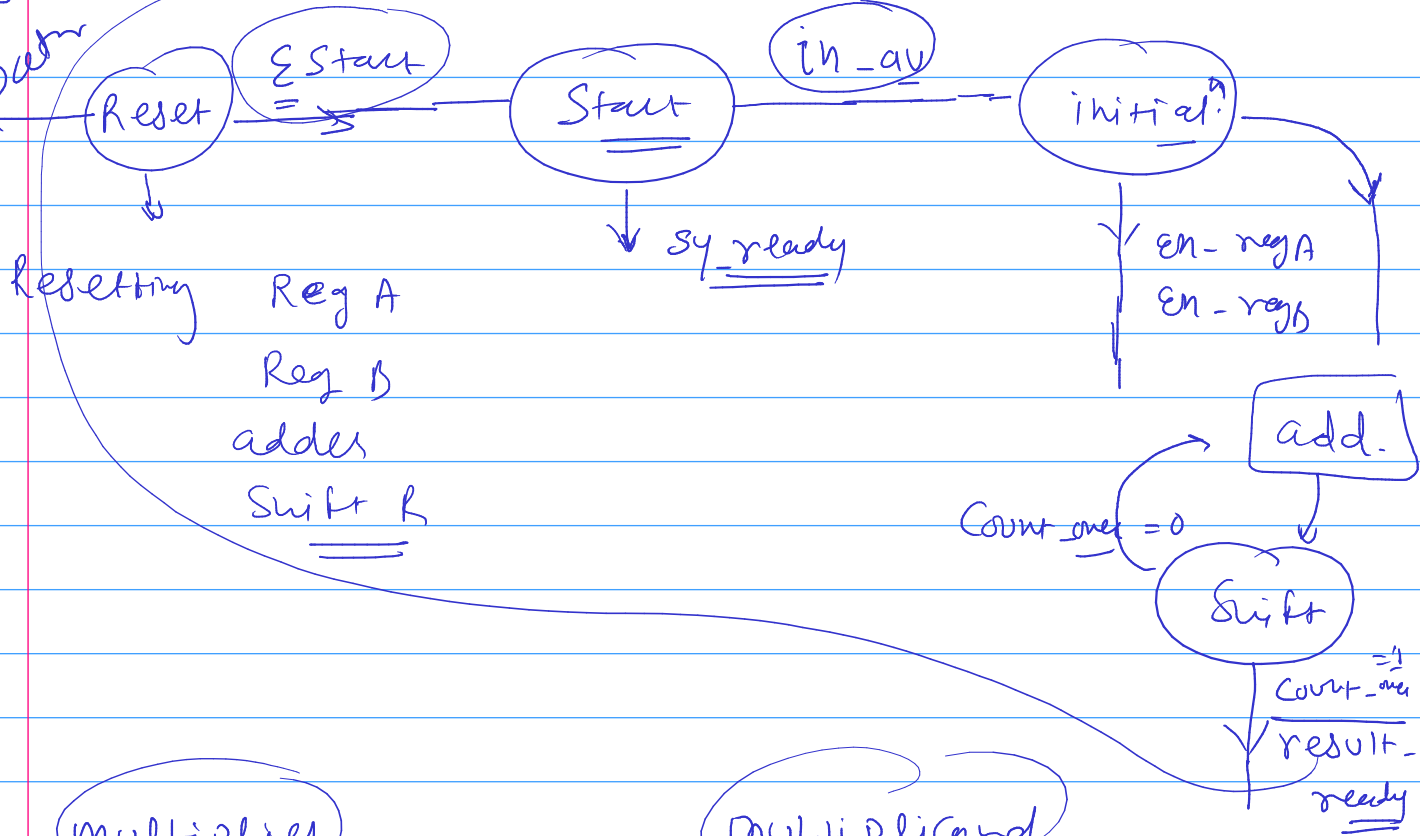


Multiplicand

Multiplicand

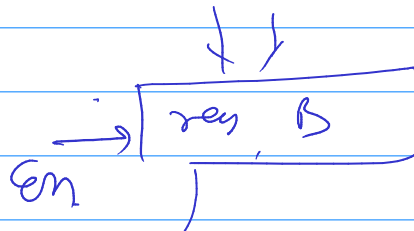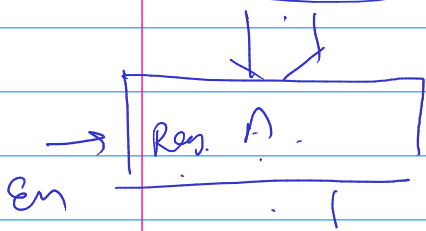

HW

Data  
Path

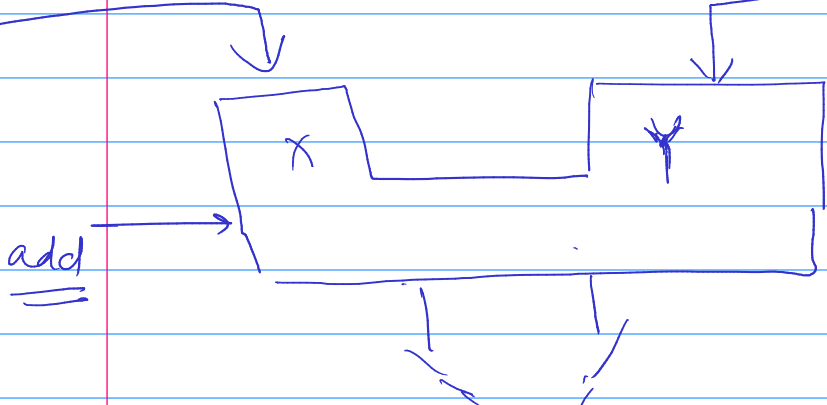

Shift reg.

Count