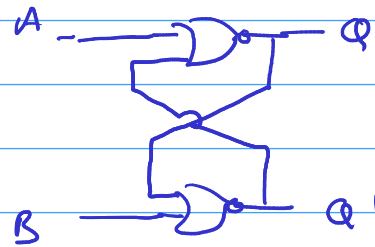
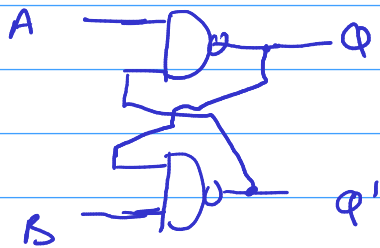


Lecture # 8# LATCH / FlipFlop

Q

Q'

 $t = 0$ 

(A)


Next state

Present state



(B)


N.S.

S

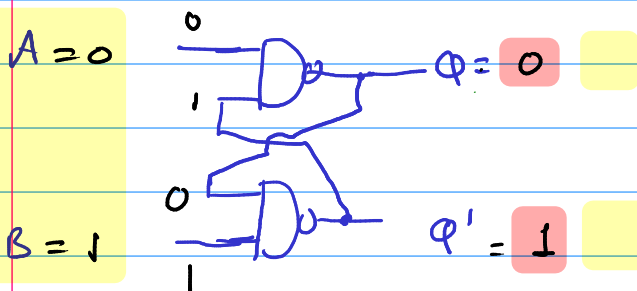
 $Q_{n+1} \leftarrow Q_n$ 

| A | B | $Q_n$ | $Q_{n+1}$ | $Q'_{n+1}$ |
|---|---|-------|-----------|------------|
| 0 | 0 | 0     | 1         | 1          |
| 0 | 0 | 1     | 1         | 1          |
| 0 | 1 | 0     | 1         | 0          |
| 0 | 1 | 1     | 1         | 0          |


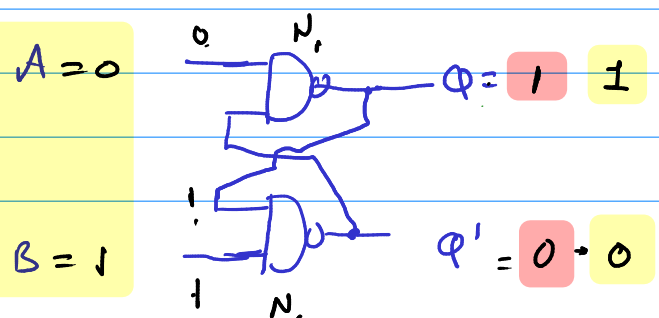
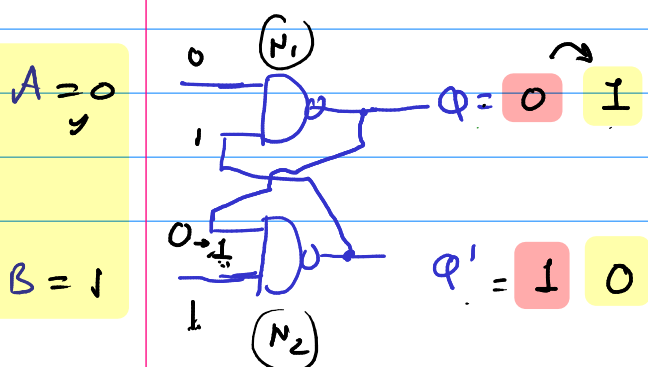


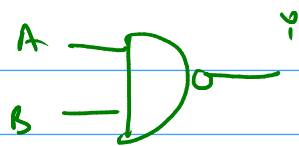


| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |


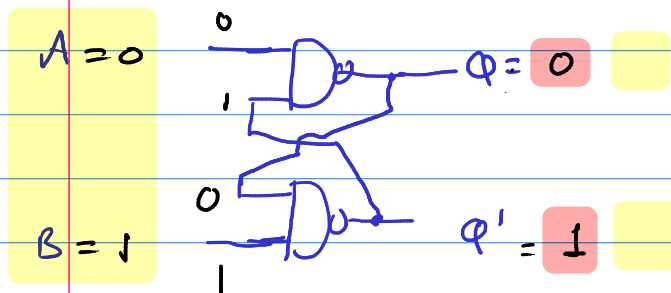


| A | B | $Q_n$ | $Q_{n+1}$ | $Q'_{n+1}$ |
|---|---|-------|-----------|------------|
| 0 | 0 | 0     | 1         | 1          |
| 0 | 0 | 1     | 1         | 1          |
| 0 | 1 | 0     | 1         | 0          |
| 0 | 1 | 1     | 1         | 0          |

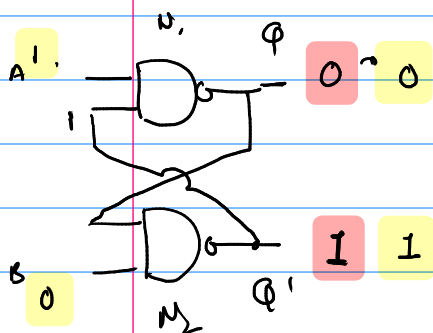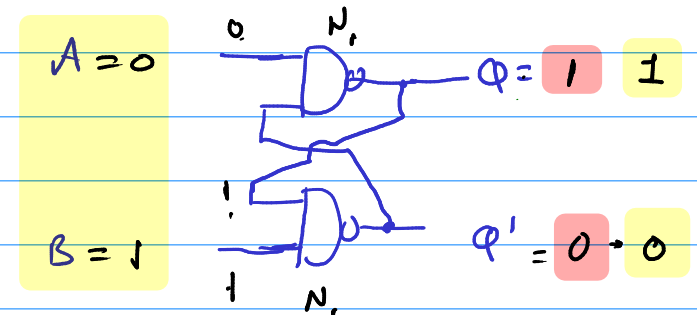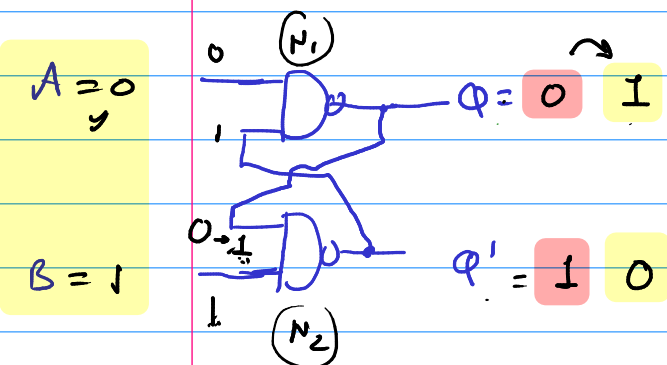


| A | B | $Q_n$ | $Q_{n+1}$ | $Q'_{n+1}$ |
|---|---|-------|-----------|------------|
| 0 | 0 | 0     | 1         | 1          |
| 0 | 0 | 1     | 1         | 1          |
| 0 | 1 | 0     | 1         | 0          |
| 0 | 1 | 1     | 1         | 0          |

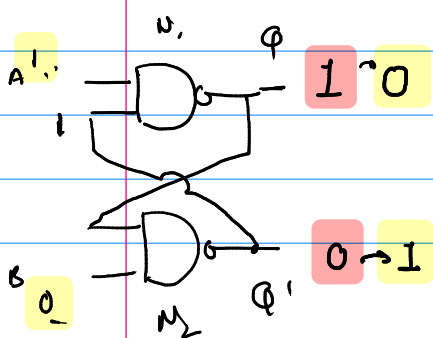

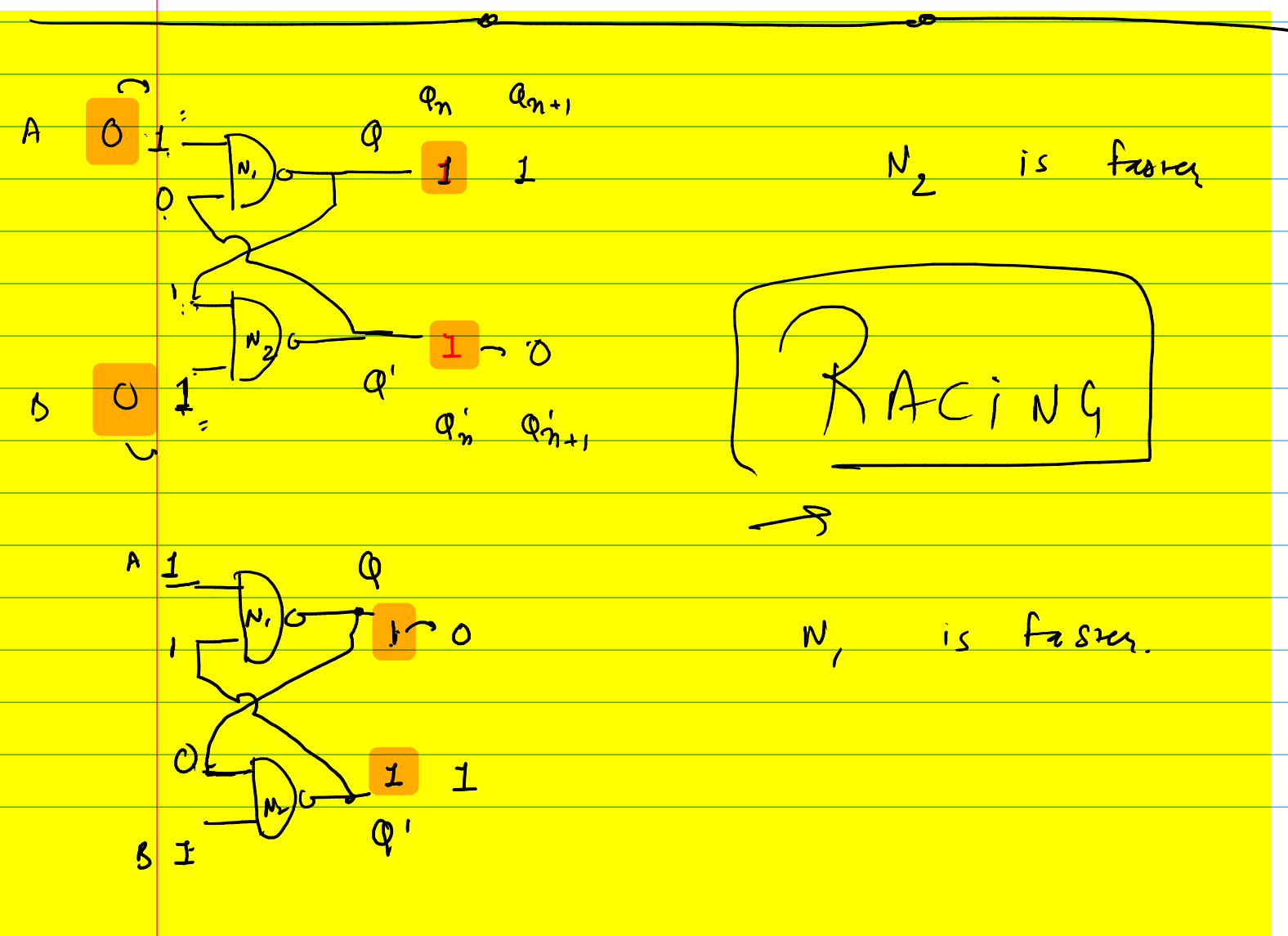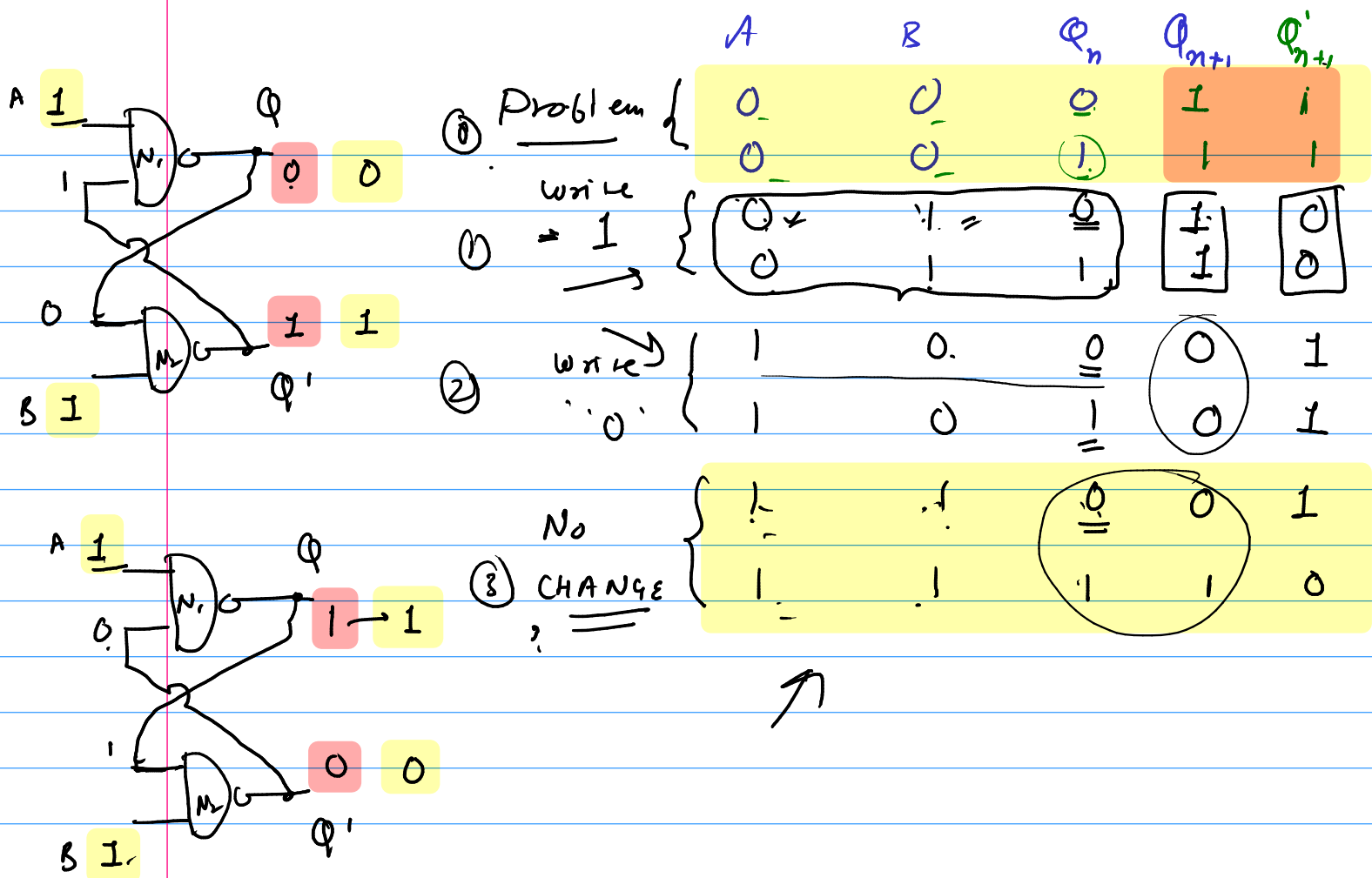

# SR-LATCH

$$En = 0$$

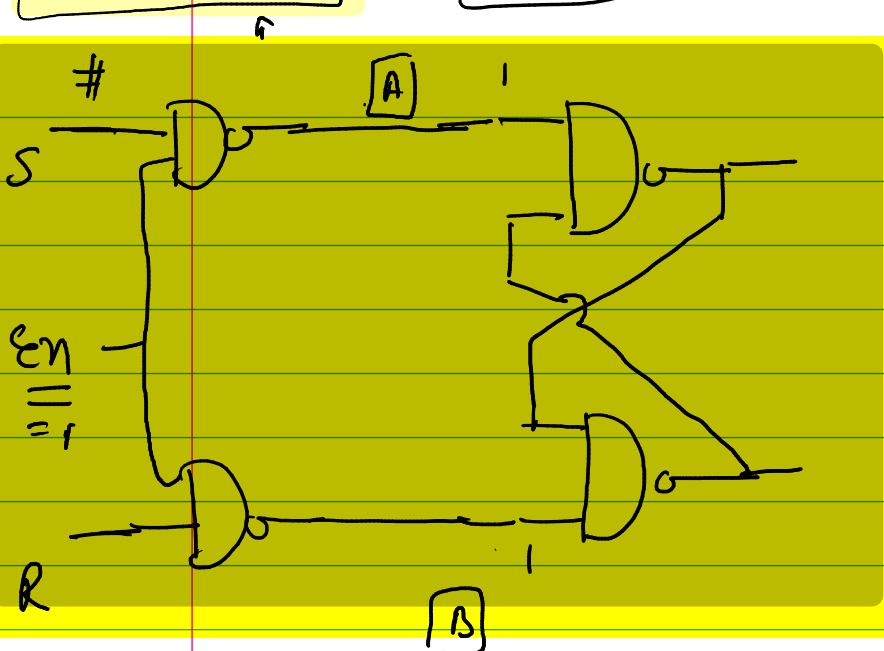

| A | B | $Q_{n+1}$        |
|---|---|------------------|
| 1 | 1 | $Q_n$            |
|   |   | <u>No Change</u> |

When  $En = 1$

$$A = S', B = R'$$

| S | R | En | A | B | $Q_{n+1}$ |
|---|---|----|---|---|-----------|
| X | X | 0  | 1 | 1 | $Q_n$     |
| 0 | 0 | 1  | 1 | 1 | $Q_n$     |
| 0 | 1 | 1  | 1 | 0 | 0         |
| 1 | 0 | 1  | 0 | 1 | 1         |
| 1 | 1 | 1  | 0 | 0 | Not Valid |

## # SUMMARY

- 1)  $S = 0, R = 1 \rightarrow$  Reset the o/p  $\rightarrow '0'$
- 2)  $S = 1, R = 0 \rightarrow$  Set the o/p  $\rightarrow '1'$
- 3)  $S = 0, R = 0, En = 0 \rightarrow$  NO CHANGE (Storing)  
 $Q_{n+1} = Q_n$

Problems:

$$\begin{array}{l} S=1 \quad , \quad R=1 \\ A=0 \quad , \quad B=0 \end{array} \quad \rightarrow \quad Q_{n+1} = Q'_{n+1} = 1$$

$$\begin{array}{l} S=1 \rightarrow 0 \\ R=1 \rightarrow 0 \end{array} \quad \rightarrow \quad Q_{n+1} = \text{either '0' or '1'}$$


RACING

---


$$Q_{n+1} = f(Q_n, \varepsilon_n, S, R)$$

# D - LATCH

→ Level Sensitive




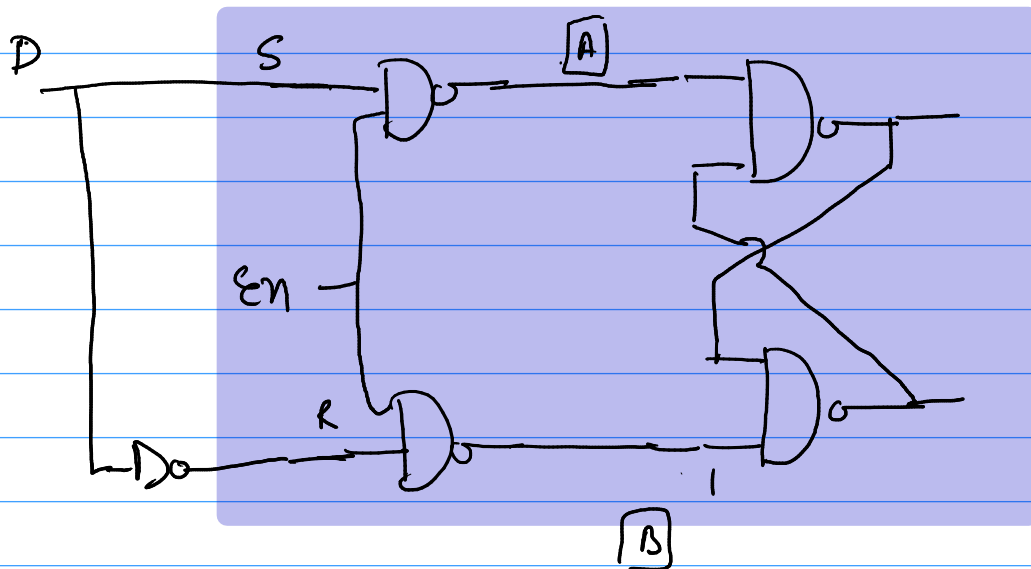



| En | D | S | R | A | B | $Q_{n+1}$            |
|----|---|---|---|---|---|----------------------|
| 0  | X | X | X | 1 | 1 | $Q_n$<br>(No Change) |
| 1  | 0 | 0 | 1 |   |   | 0                    |
| 1  | 1 | 1 | 0 |   |   | 1                    |

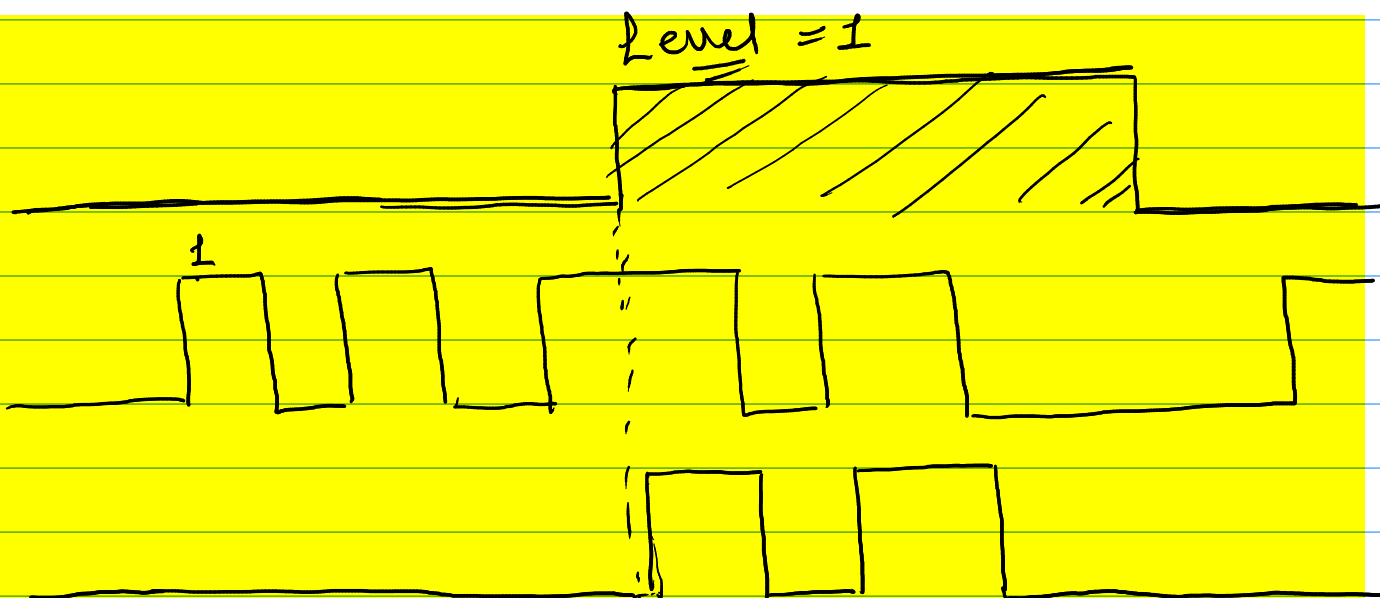

$$Q_{n+1} = f(Q_n, D, En) = \begin{cases} En: D + \\ \times En': Q_n \end{cases}$$

#

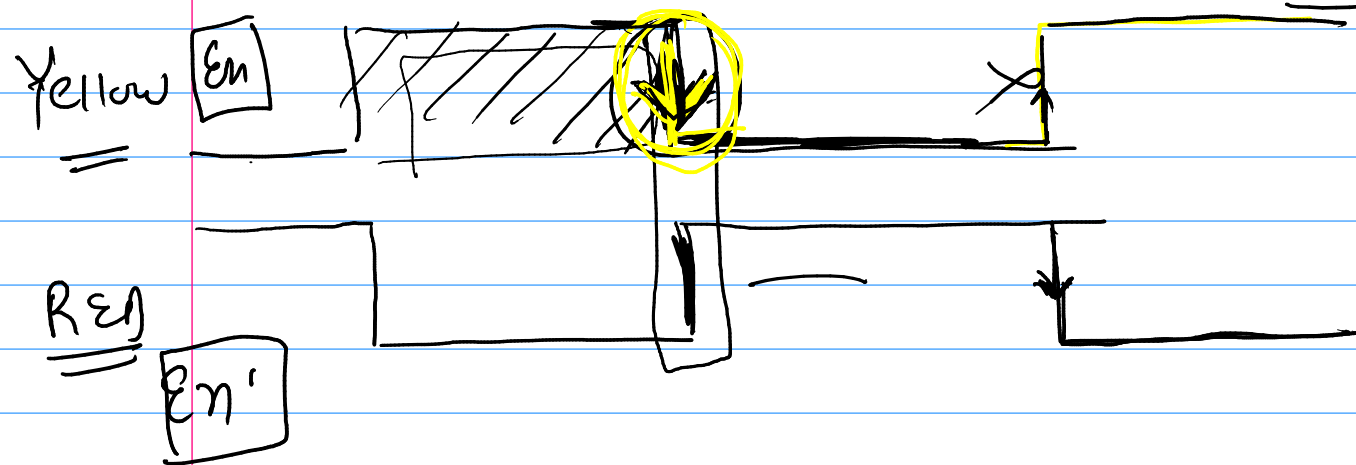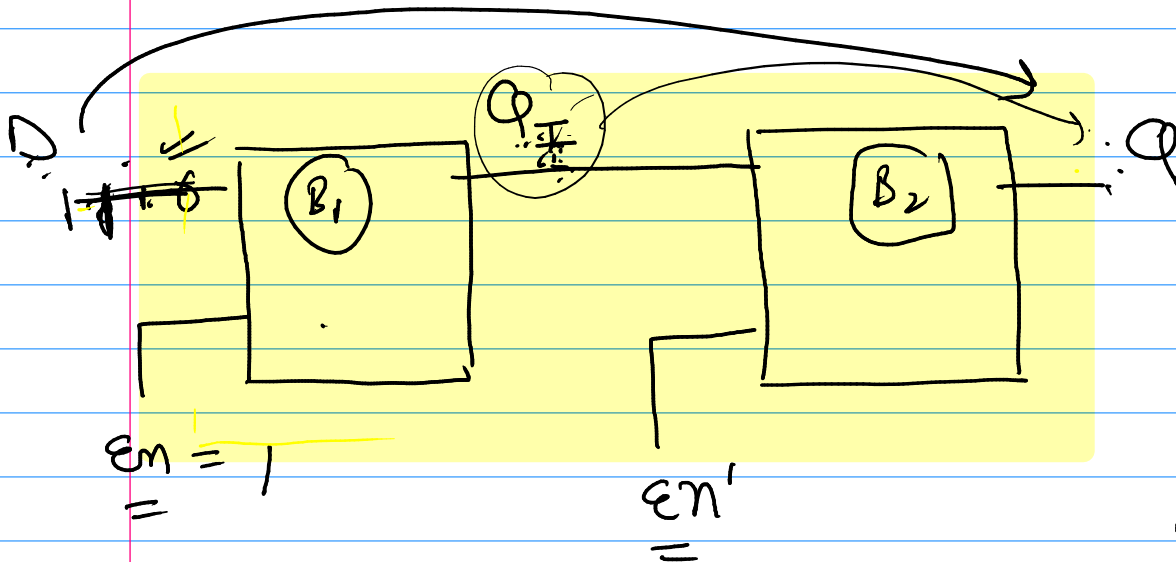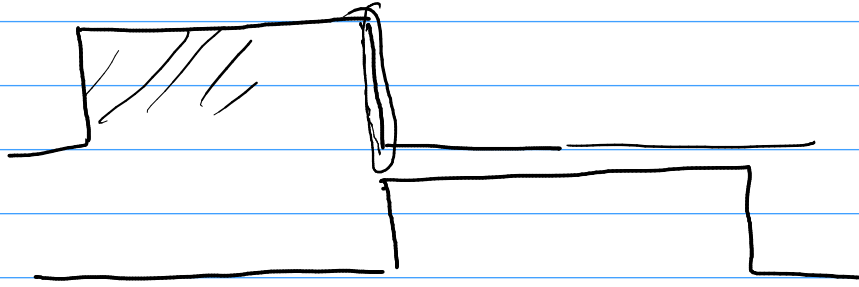
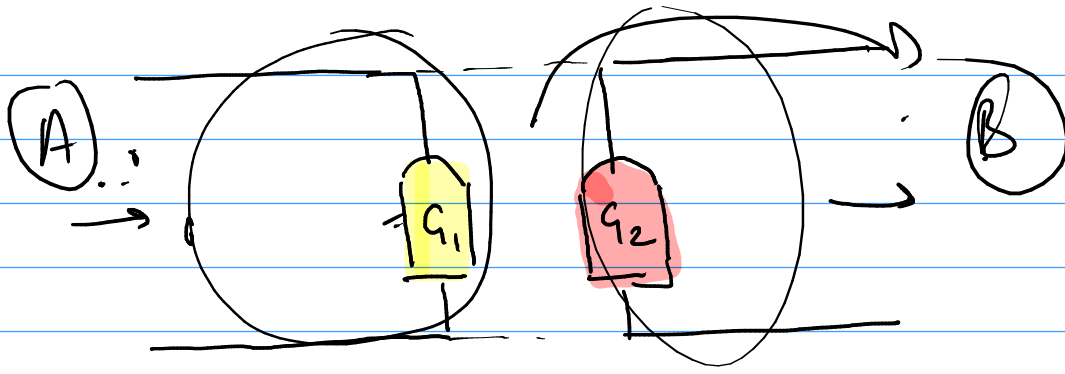


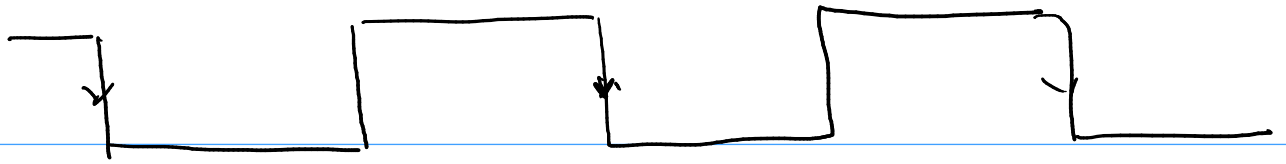

# EDGE Sensitive Block

Flip Flop's

always @ (posedge clk)

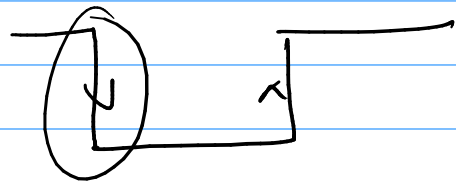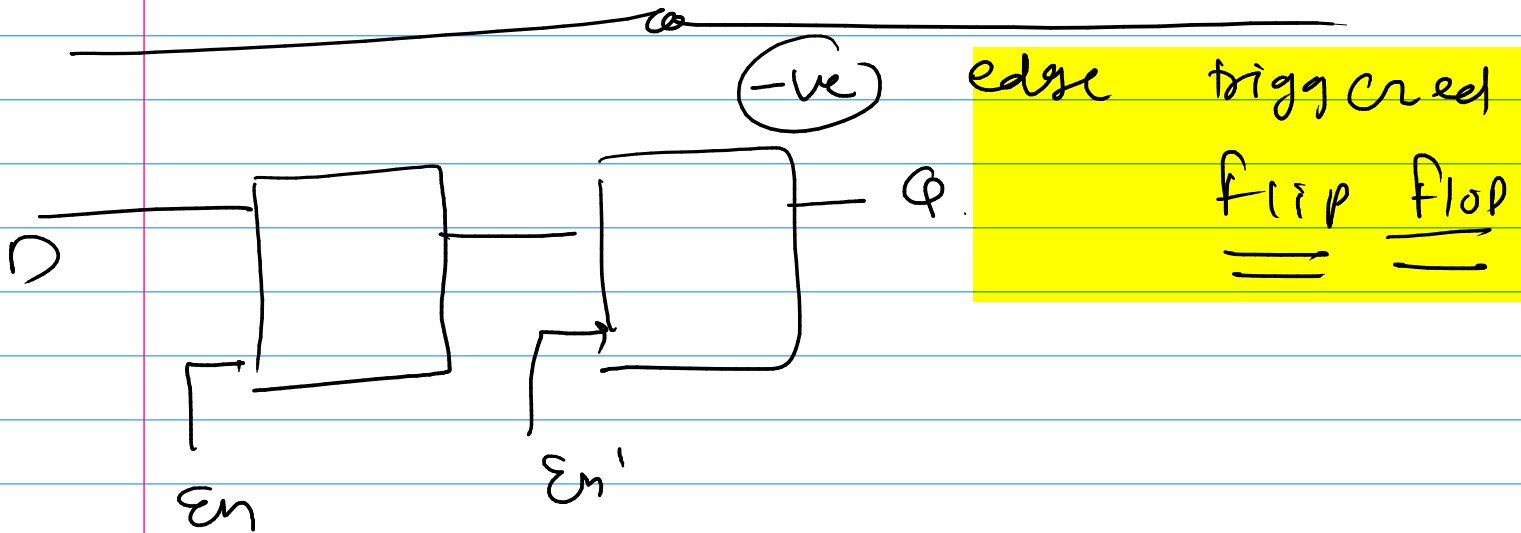

(+ve) edge triggered →

